

تمرین مشخصه $V-I$ مدارهای زیر را رسم کنید (حل در منزل)

